

# Universiteit van Stellenbosch

## Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese

### Syferstelsels 144 Praktika 2 - 2004

---

Oplossing van vraag 2:

$$C = AB_1B_0$$

$$F_1 = A'B_1 + A(B_1'B_0 + B_1B_0')$$

$$F_0 = A'B_0 + AB_0'$$