



Universiteit van Stellenbosch

Departement Elektriese en Elektroniese Ingenieurswese

Syferstelsels 144 Tutoriaal 8 - 2004

Elke student moet die volgende probleme uit u handboek self in sy/haar praktika boek uitwerk. Probeer eers self om 'n probleem op te los voordat u 'n dosent of assistent raadpleeg. Die tutoriaal vind in die 2e en 4e vloer laboratoria plaas.

6.1, 6.4, 6.5, 6.7, 6.16

In die geval van 6.5 moet u slegs van 2-na-1 multipleksers gebruik maak

27 September 2004
ss144_pt8